

Module stack:

```
module stack #(parameter WIDTH = 8) (  
    input wire [WIDTH-1:0] in,  
    output reg [WIDTH-1:0] out,  
    input wire [2:0] opcode,  
    output reg overflow,  
    output reg [WIDTH-1:0] index  
);  
  
    reg [WIDTH-1:0] stack[0:50];  
    reg [WIDTH-1:0] maxvalue = {WIDTH{1'b1}};  
    initial index = -1;  
    initial overflow=0;  
  
    always @(*) begin  
        overflow = 0;  
        if (opcode == 4 && index != 0) begin  
            out = stack[index] + stack[index-1];  
            if ((stack[index] !=0 || stack[index-1] !=0 ) && out == 0) begin  
                overflow = 1;  
            end  
        end  
        else if (opcode == 5 && index != 0) begin  
            out = stack[index] * stack[index-1];  
            if (stack[index] !=0 && stack[index-1] !=0 && out == 0) begin  
                overflow = 1;  
            end  
        end  
        else if (opcode == 6 && index != 50) begin  
            index = index + 1;  
            stack[index] = in;  
        end  
        else if (opcode == 7 && index != 0) begin  
            out = stack[index];  
            index = index - 1;  
        end  
    end  
end  
endmodule
```


Test bench 4-bit:

```

module tb_stack_4;
  reg [3:0] in;
  reg [2:0] opcode;
  wire [3:0] out;
  wire overflow;
  wire [3:0] index;
  stack #(4) mystack (
    .in(in),
    .out(out),
    .opcode(opcode),
    .overflow(overflow),
    .index(index)
  );
  initial begin
    in = 1;
    opcode = 6;
    #10;
    in = 2;
    opcode = 6;
    #10;
    in = 30;
    opcode = 6;
    #10;
    in = 40;
    opcode = 6;
    #10;
    in = 5;
    opcode = 6;
    #10;
    opcode = 7;
    #10;
    opcode = 4;
    #10;
    opcode = 5;
    #10;
    opcode = 4;
    #10;
    $display("Final output: %d", out);
    $finish;
  end
endmodule

```

Wave form:

 


Testbench 8-bit:

```

module tb_stack_8;
    reg [7:0] in;
    reg [2:0] opcode;
    wire [7:0] out;
    wire overflow;
    wire [7:0] index;
    stack #(8) mystack (
        .in(in),
        .out(out),
        .opcode(opcode),
        .overflow(overflow),
        .index(index)
    );
    initial begin
        in = 1;
        opcode = 6;
        #10;
        in = 2;
        opcode = 6;
        #10;
        in = 30000;
        opcode = 6;
        #10;
        in = 4000;
        opcode = 6;
        #10;
        in = 5;
        opcode = 6;
        #10;
        opcode = 7;
        #10;
        opcode = 4;
        #10;
        opcode = 5;
        #10;
        opcode = 4;
        #10;
        $display("Final output: %d", out);
        $finish;
    end
endmodule

```


Wave form:

 

Testbench 16-bit:

```
module tb_stack_16;
    reg [15:0] in;
    reg [2:0] opcode;
    wire [15:0] out;
    wire overflow;
    wire [15:0] index;
    stack #(16) mystack (
        .in(in),
        .out(out),
        .opcode(opcode),
        .overflow(overflow),
        .index(index)
    );
    initial begin
        in = 1;
        opcode = 6;
        #10;
        in = 2;
        opcode = 6;
        #10;
        in = -30000;
        opcode = 6;
        #10;
        in = 400;
        opcode = 6;
        #10;
        in = 5;
        opcode = 6;
        #10;
        opcode = 7;
        #10;
        opcode = 4;
        #10;
        opcode = 5;
        #10;
        opcode = 4;
        #10;
        $display("Final output: %d", out);
        $finish;
    end
endmodule
```

Wave form:

 

Testbench 32bit:

```

module tb_stack_32;
  reg [31:0] in;
  reg [2:0] opcode;
  wire [31:0] out;
  wire overflow;
  wire [31:0] index;
  stack #(32) mystack (
    .in(in),
    .out(out),
    .opcode(opcode),
    .overflow(overflow),
    .index(index)
  );
  initial begin
    in = 1;
    opcode = 6;
    #10;
    in = 2;
    opcode = 6;
    #10;
    in = -30000000;
    opcode = 6;
    #10;
    in = 40000000;
    opcode = 6;
    #10;
    in = 5;
    opcode = 6;
    #10;
    opcode = 7;
    #10;
    opcode = 4;
    #10;
    opcode = 5;
    #10;
    opcode = 4;
    #10;
    $display("Final output: %d", out);
    $finish;
  end
endmodule

```

Wave form:


```

reg [7:0] in,in2 ;
wire [7:0] out,out2;
reg [2:0] opcode,opcode2;
wire overflow,overflow2;
wire [7:0]index,index2;
stack #(8) s1 (in, out,opcode,overflow,index);
stack #(8) s2 (in2, out2,opcode2,overflow2,index2);
integer l=0;
integer k=0;
reg [7:0] temp;

always @ (infix)
begin
    if (infix != "+"&& infix!="*"&&infix!="=")
    begin
        in= infix;
        opcode=6;
        postfix=in;

    end
    else if (infix == "*")
    begin
        in2=infix;
        opcode2=6;
        temp="*";
    end
    else if(infix=="+")
    begin
        if(temp=="*")k=1;

        in2 = infix;
        opcode=6;
        temp="+";
    end
    else if(infix == "=")begin
        k=1;
    end
end

always @(posedge clk)
begin
    if( k==1)
    begin

```



```

        begin
            if(index2>=0)
                begin
                    opcode2=7;
                    opcode=6;
                    in=out2;
                    postfix=out2;
                end
            else
                begin
                    k=0;
                end
            end
        end
    end
end
endmodule

```

test bench:

```

`timescale 1ns / 1ps

module postfix_tb;

    reg [7:0] infix;

    reg clk;

    wire [7:0] postfix;

    postfix uut (
        .infix(infix),
        .clk(clk),
        .postfix(postfix)
    );

    initial begin
        infix = 0;
        clk = 0;
        #10;
        clk = 1;
        #30 infix = 3;
        #30 infix = "+";
        #30 infix = 4;
        #30 infix="*";
        #30 infix=2;
        #30 infix="+";
        #30 infix=1;
        #30 infix="=";
        #100 $stop;
    end
    always #5 clk = ~clk;
endmodule

```